# 中国科学院大学《计算机体系结构基础(研讨课)》实验报告

姓名 艾华春,李霄宇,王敬华

学号	2022K8009916011, 2022K8009929029, 2022K8009925009		
实验项目编号7	_实验名称	高速缓存设计	

# 一、 逻辑电路结构与仿真波形的截图及说明

# • Cache 模块设计。

# 1. Cache 的逻辑组织结构

Cache 采用两路组相连的方式,每一路包含相同的 tag,v 表,d 表,4 个  $data\_bank$  表。所有的表同一时间只能接受一个读或写操作。

如下图所示:

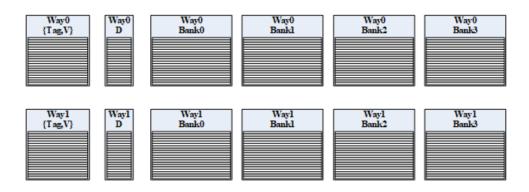


图 1: Cache 逻辑组织结构

# (a) data\_bank 表

一个 Cache 行有 16 个字节,分为 4 个 data\_bank 表。

每一路的 data bank 表为一个 RAM 256 \* 32(深度 \* 宽度)。

#### (b) tag,v 表

```
tagv_ram tagv_ram_way0 (
```

```
.clka (clk),
.wea (tagv_way0_wen),
.addra (tagv_way0_index),
.dina ({tagv_way0_wdata}),
.douta ({way0_tag,way0_v})
```

每个 Cache 行有一个 tag 和 v 域,表示该行是否有效和该行的在主存中的地址。

由于所有 Cache 操作对 tag 和 v 的操作是完全一致的,所以,tag 和 v 合并在一起存储,tag 占高位, v 占低位。

每一路的 tagv 表用一个 RAM 256 \* 21(深度 \* 宽度) 存储。

#### (c) d表

每个 Cache 行有一个 d 域,表示该行的脏位,由于每行只有一个脏位,所以用 regfile 存储。每一路的 d 表用 256 个 1 位的寄存器堆存储。

- 2. Cache 的内部的控制逻辑设计
- 3. Cache 的控制包括两个状态机,主状态机和 write buffer 状态机。

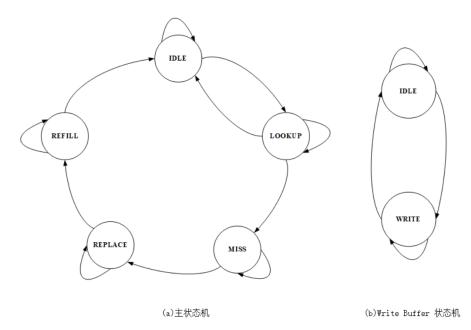


图 2: Cache 的状态机

主状态机包括 5 个状态, idle, lookup, miss, replace, refill。

#### (a) idle 状态

在 idle 状态下, Cache 等待外部的请求, 当有请求到来, 且与 Cache 中的 Hit write 不冲突时, 用组合逻辑拉高 addr\_ok 信号, 并在下一拍 Cache 进入 lookup 状态。

同时,将请求信息中的 index 通过组合逻辑,送到 Cache 进行查询,将两路的对应的 Cache 行的数据 (tag, v, data) 在下一拍读出来。

并且,在 request buffer 中存储请求的相关信息。

```
// requeset buffer, 存储接受到的请求信息
always @(posedge clk)begin
   if(~resetn) begin
       req_buffer_op <=</pre>
                             1'b0;
       req_buffer_index <= 8'b0;</pre>
       req_buffer_tag <= 20'b0;</pre>
       req_buffer_offset <= 4'b0;</pre>
       req_buffer_wstrb <= 4'b0;</pre>
       req_buffer_wdata <= 32'b0;</pre>
       req_buffer_type = 1'b0;
   else if(addr_ok & valid)begin // next_state == LOOKUP, 存储请求信息
       req_buffer_op <=
                             op;
       req_buffer_index <= index;</pre>
       req_buffer_tag <= tag;</pre>
       req_buffer_offset <= offset;</pre>
       req_buffer_wstrb <= wstrb;</pre>
       req_buffer_wdata <= wdata;</pre>
       req_buffer_type <= type;</pre>
   end
end
```

# (b) lookup 状态

根据 Cache 的读出的两行的 tag 信息,与锁存在 request buffer 中的请求信息进行比较,如果有 Hit, Cache 进入 idle 状态,写操作将数据传给 write buffer,读操作直接返回 Cache 命中的数据。

否则进入 miss 状态。

如果是写操作,不管是否命中,都将向 cpu 返回 data\_ok 信号,表示请求已经接受。

```
// 请求的tag和Cache返回的tag比较,判断是否命中
assign way0_hit = way0_v && (way0_tag == req_buffer_tag);
assign way1_hit = way1_v && (way1_tag == req_buffer_tag);
assign cache_hit = (way0_hit || way1_hit) && req_buffer_type;
```

# (c) miss 状态

在 miss 状态下,等待 AXI 总线模块返回的 wr\_rdy 信号,当 wr\_rdy 信号为 1 时,Cache 进入 replace 状态。

```
always @(*) begin
```

#### (d) replace 状态

在 replace 状态的第一拍,如果需要,向 AXI 发起写请求,将替换出的 Cache 行写回主存。同时,向 AXI 发起对 Cache 缺失的行的读请求。并且在读请求被接受后,Cache 进入 refill 状态。

```
// 在replace状态的第一拍,向AXI发起写请求
assign wr_req = first_clk_of_replace & replace_d & replace_v;
assign wr_data = replace_data;
assign wr_addr = {replace_tag, req_buffer_index, 4'b0};
assign wr_type = 3'b100;
assign wr_wstrb = 4'b1111;
// 同时,向AXI发起对Cache缺失的行的读请求
assign rd_req = main_current_state == REPLACE; // next_state == replace
assign rd_addr = {req_buffer_tag, req_buffer_index, 4'b0};
assign rd_type = 3'b100;
```

### (e) refill 状态

接受 AXI 返回的数据,将数据写入 Cache 中,在接受到最后一个数据后, Cache 进入 idle 状态。

```
always @(*) begin
  case (main_current_state)
  REFILL:
  if(ret_valid & ret_last)
     main_next_state = IDLE;
  else
     main_next_state = REFILL;
  endcase
end
```

如果是读请求,等到返回 cpu 请求的数据时(即 miss\_buffer\_cnt == req\_buffer\_offset[3:2]),即可拉高 data\_ok 信号,将数据传给 cpu。不必等到 Cache 进入 idle 状态。

## • 在 CPU 中集成 ICache。

以 tlb 地址映射为例,如下图所示:

 


图 3: ICache 集成在 CPU 中示意图

#### 1. ICache 与 CPU 的接口设计

由于 Cache 采用的是"虚 Index 实 Tag"的方式,所以当 cpu 取指的时候,把虚拟地址的 Index 直接传递 给 Cache, Cache 便开始根据虚拟地址的 Index 进行查询,

同时,将虚拟地址传递给虚实地址转换单元,它能通过组合逻辑在同一拍,将虚拟地址转换为物理地址的TAG,并传递给 Cache。

上述方式使得 Cache 和 TLB 查询能并行执行,提高了效率。

#### 2. ICache 与转接桥的接口设计

Icache 将访存请求发送到转接桥,转接桥将类 sram 的访存请求转换为 AXI 总线的访存请求,并且如果是 多个字的访存请求,采用突发 burst 的方式。

以写通道的 burst 控制为例,

```
assign awlen = awtype_reg == 3'b100 ? 8'd3 : 8'd0; // 如果是写整个cache行, burst长度为3
assign awsize = 3'b010; // 每拍发送一个字
assign awburst = 2'b01; // 地址增加突发
assign wlast = awtype_reg == 3'b100 ?wdata_cnt == 2'b11 // 最后一个字, 拉高wlast :1'b1;

always @(posedge clk)begin
    if(~resetn)begin
        wdata_cnt <= 2'b0;
end
else if(aw_current_state == AW_SEND_DATA && wready)begin
        wdata_cnt <= wdata_cnt + 1;
end
end
```

- 二、 实验过程中遇到的问题、对问题的思考过程及解决方法(比如 RTL 代码中出现的逻辑 bug,逻辑仿真和 FPGA 调试过程中的难点等)
- TLB 搜索 match 出错。

# 三、 小组成员分工合作情况

王敬华负责 TLB 模块实现,部分 TLB 指令的添加和冲突的处理。 李霄宇负责 TLB 相关指令的添加,部分冲突的处理,接口连接。 艾华春负责添加 TLB 相关寄存器和 TLB 相关的例外支持,为 cpu 增加虚实映射功能。 实验报告为根据每人负责代码的部分,写相应部分的报告。